

QUVVAT VA ELEKTR ENERGIYANI O'LCHOVCHI ZAMONAVIY TEXNIK
VOSITALAR

Mamadjanov Baxodir Djuraxanovich t.f.n.

Andijon mashinasozlik instituti

*“Elektrotexnika, elektromexanika va
elektrotexnologiyalar” kafedrasi professori*

Email: bm02717272@gmail.com

Mannobboyev Shuxratbek Soyibjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

*“Elektrotexnika, elektromexanika va
elektrotexnologiyalar” kafedrasi katta o'qituvchisi.*

shuxratbekmannobboyev@gmail.com, +998934164047

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada elektrodinamik vattmetrlar o'zgarmas tok va chastotasi bir necha ming gersgacha bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjirlarida quvvatni o'lhash uchun qo'llanilishi. Ferrodinamik vattmetrlar asosan sanoat chastotasidagi o'zgaruvchan tok zanjirlarida quvvatni o'lhash uchun qo'llanilishi haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

АННОТАЦИЯ: В данной статье электродинамические ваттметры используются для измерения мощности в цепях постоянного и переменного тока частотой до нескольких тысяч герц. Приводятся мнения и соображения, что ферродинамические ваттметры в основном применяются для измерения мощности в цепях переменного тока промышленной частоты.

ANNOTATION: In this article, electrodynamic wattmeters are used to measure power in DC and AC circuits with frequencies up to several thousand hertz. Opinions and considerations are given that ferrodynamic wattmeters are mainly used to measure power in AC circuits with industrial frequency.

Kalit so'zlar: bilvosita usul, ampermetr-voltmetr usulining yuklamaga bog'liqligi, bir va ko'p diapazonli volmetrlar, vattmetr bo'linmasi qiymati, elektrodinamik va ferrodinamik, quvvat o'lhash sxemalari, o'lhash diapazonini kengaytirish, induksion hisoblagich, elektron hisoblagich, hisoblagichlarni zanjirga ulanishi, reaktiv quvvat va energiya.

Ключевые слова: косвенный метод, зависимость от нагрузки амперметр-вольтметрического метода, одно и многодиапазонные вольтметры, цена деления ваттметра, электродинамические и ферродинамические, схемы измерения мощности, расширение диапазона измерения, индукционный счетчик, электронный счетчик, соединение цепей счетчиков, реактивная мощность и энергия.

Key words: indirect method, load dependence of the ammeter-voltmeter method, single and multi-range voltmeters, wattmeter division value, electrodynamic and ferrodynamic, power


measurement circuits, measurement range expansion, induction meter, electronic meter, meter chain connection, reactive power and energy.

O‘zgarmas tokda quvvat ifodasi $P = UI$ ga ko‘ra quvvatni voltmetr va ampermetr yordamida bilvosita usul bilan o‘lhash mumkin. Bu o‘lhashlarda magnitoelektrik tizimidagi volmetr va ampermetri qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

1-rasmda o‘zgarmas tok zanjirida quvvatni o‘lhash uchun ampermetr va volmetrning ikki xil ulanishi sxemalari keltirilgan. Asboblarning sxemalarda ikki xil ulanishi o‘lchovlarda yo‘l qo‘yiladigan uslubiy xatoliklar bilan belgilanadi.

Quvvatni o‘lhashda, agarda yuklamaning qarshiligi voltmetrning qarshiligiga nisbatan kichik bo‘lsa 8.1, a-rasmdagi sxema va yuklamaning qarshiligi nisbatan katta bo‘lsa 8.1, b-rasmdagi sxema qo‘llaniladi.

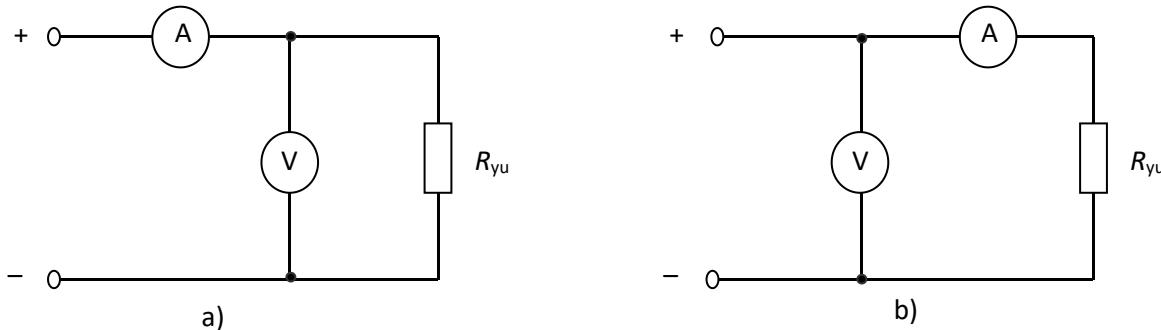Ampermetr va voltmetr usulining ko‘rinishi soddaligiga qaramasdan quvvatni o‘lhashda kam qo‘llaniladi. Sababi, ushbu usulda ikki asbobning ko‘rsatishini bir vaqtda sanab olishni va keyinchalik quvvatni hisoblab chiqarish talab etiladi. Bu esa o‘lhash jarayonini murakkablashtiradi va o‘lhash natijasi aniqligi past bo‘ladi.



1-rasm. O‘zgarmas tok zanjirlarida quvvatni o‘lhash uchun asboblarning ulanishi sxemalari.

O‘zgarmas va bir fazali o‘zgaruvchan tok zanjirlarida quvvatni o‘lhashda elektrodinamik va ferrodinamik vattmetrlar qo‘llaniladi. Laboratoriya amaliyotida asosan aniqlik sinfi 0,1; 0,2; 0,3 va 0,5 bo‘lgan elektrodinamik vattmetrlar qo‘llaniladi. Sanoatda texnik o‘lhashlarda aniqlik sinfi 1,0; 1,5 va 2,5 bo‘lgan ferrodinamik vattmetrlar keng qo‘llaniladi. Vattmetrlar bir diapazonli va ko‘p diapazonli turda ishlab chiariladi. Bir diapazonlikda asbobning shkalasi o‘lchanadigan kattalik qiymatlarida graduirovka qilingan bo‘ladi (vatt, kilovatt va hokazo). Ko‘p diapazonli asboblar laboratoriyada qo‘llanilib graduirovka qilinmagan shkalaga ega bo‘ladi. Bularni qo‘llashdan oldin ma’lum nominal qiymatlar I_n va U_n hamda shkalaning bo‘linmalari soni α_{shk} da bo‘linmaning qiymatini S_n aniqlab olish kerak.

$$C_{_H} = \frac{U_{_n} I_{_n}}{\alpha_{shk}}. \quad (1)$$

ILM FAN XABARNOMASI

Ilmiy elektron jurnali

U holda vattmetr o'lchayotgan quvvatning qiymati quyidagicha topiladi:


$$P = C_n \alpha , \quad (2)$$

bu yerda, C_n - tanlab olingen diapazon uchun shkala bo'linmasining qiymati; α - shkaladan sanab olingen bo'linmalar soni.

Elektrodinamik vattmetrlar o'zgarmas tok va chastotasi bir necha ming gersgacha bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjirlarida quvvatni o'lhash uchun qo'llaniladi. Ferrodinamik vattmetrlar asosan sanoat chastotasidagi o'zgaruvchan tok zanjirlarida quvvatni o'lhash uchun qo'llaniladi.

2-rasmida vattmetrning zanjirga ulanish sxemalari keltirilgan. Bu yerda, 1- asbobning qo'zg'almas g'altagi bo'lib, yuklama zanjiriga ketma-ket ulanadi va vattmetrning ketma-ket zanjiri yoki tok chulg'ami deb yuritiladi; 2- asbobning qo'zg'aluvchan g'altagi bo'lib, yuklamaga parallel ulanadi va parallel zanjir yoki kuchlanish chulg'ami deb yuritiladi.

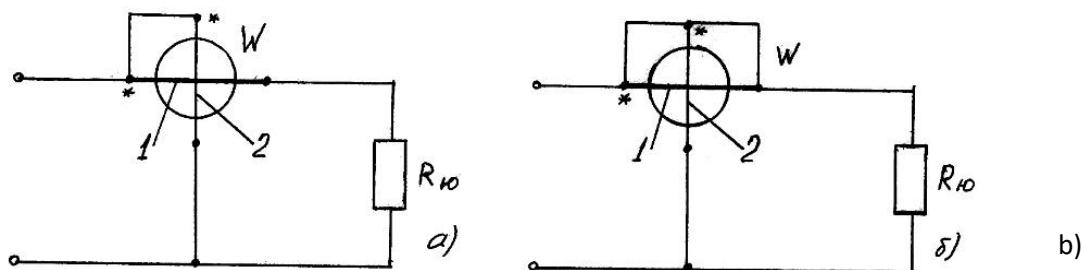G'altaklarda yulduzchalar bilan belgilab qo'yilgan qismalari generator qismalari deyiladi. Tok chulg'aming generator qismasi manba tarafga ulanadi. Kuchlanish chulg'aming generator qismasi agarda yuklamaning qarshiligi nisbatan katta bo'lsa manba tarafga (2, a-rasm) va nisbatan kichik bo'lsa yuklama (2, b-rasm) tarafga ulanadi.




2-rasm. Vattmetrning zanjirga ulanish sxemasi.

O'zgaruvchan tok zanjirlarida vattmetrlarning barcha qo'llanishida o'lhash dapazonini kengaytirish uchun tok va kuchlanish o'lchov transformatorlaridan foydalilanadi.

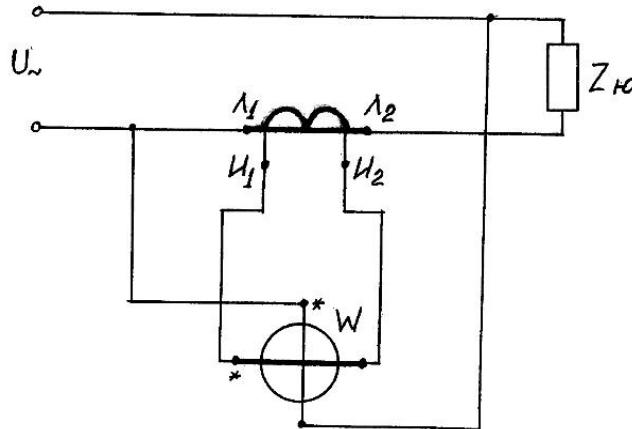8.3-rasmida vattmetrni tok o'lchov transformatori orqali ulanishi sxemasi keltirilgan. bu yerda o'lchanilayotgan quvvatning qiymati quyidagi ifoda yordamida topiladi:

$$P = P_w K_{I_h} \quad (3)$$

bu yerda, P_w - vattmetrning ko'rsatishi; K_{I_h} - o'lchov transformatorining transformatsiyalash koeffitsiyentining nominal qiymati.



3-rasm. Wattmetrni tok o'lchov transformatori orqali

bir fazali zanjirga ulanishi sxemasi.

Bizga elektrotexnikaning nazariy asoslari fanidan ma'lumki uch fazali elektr zanjirlari uchun aktiv quvvatning formulasi umumiyl holda (nosimmetrik yuklama) quyidagicha yoziladi:

$$R = R_A + R_B + R_C = U_A I_A \cos \varphi_A + U_B I_B \cos \varphi_B + U_C I_C \cos \varphi_C , \quad (4)$$


agarda simmetrik yuklama bo'lsa:

$$R = 3R_f, \quad \text{chunki} \quad R_A = R_B = R_C. \quad (5)$$

Bundan ko'rindiki simmetrik yuklamalni uch fazali elektr zanjirlarida bitta vattmetr bilan har qanday fazasi quvvati o'lchanib uchlansa uch fazali zanjir quvvati topiladi. Buni bitta vattmetr usuli deyiladi. 8.4-rasmda iste'molchilar yulduz ulagan sxema keltirilgan.

Ko'p hollarda neytral nuqtaga yoki uchburchakning tomonlariga vattmetrni ulashga mumkin bo'lmay qoladi. Bunday hollarda vattmetr sun'iy neytral nuqta orqali ulanadi. Uch fazali zanjirning quvvatini aniqlash uchun vattmetr ko'rsatgan quvvat R_w uchga ko'paytiriladi.

$$R = 3R_w. \quad (6)$$

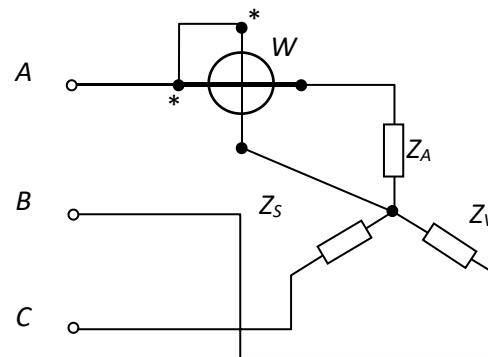


ILM FAN XABARNOMASI


Ilmiy elektron jurnali

4-rasm. Simmetrik yuklamalni uch fazali zanjirda faol quvvatni o'lichash sxemasi.

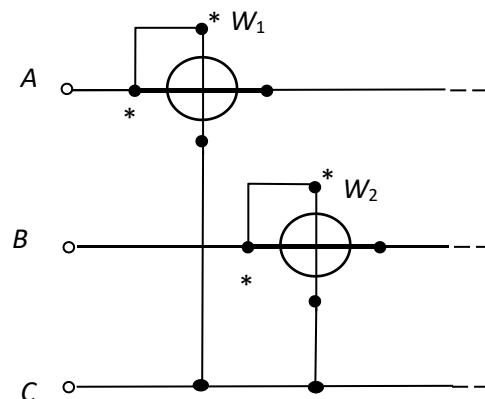Nosimmetrik yuklamalni uch fazali zanjirlarda aktiv quvvatni o'lichash uchun: uch simli bo'lsa ikkita vattmetr usuli; to'rt simli bo'lsa uchta vattmetr usuli qo'llaniladi. Ikkita vattmetr qo'llash usulini sxemasi 5-rasmda keltirilgan.



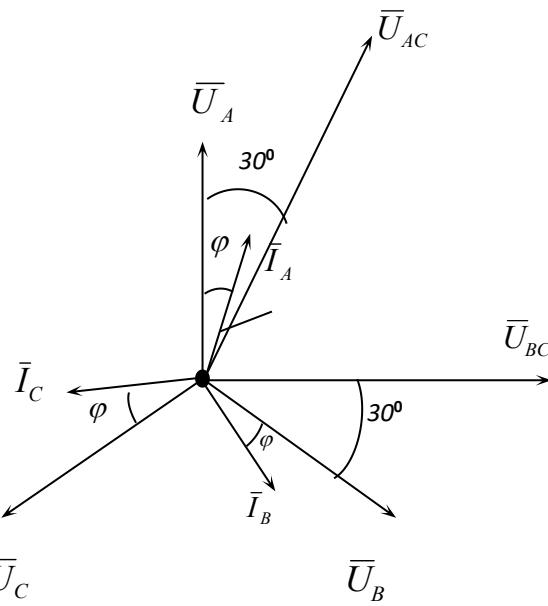5-rasm. Nosimmetrik yuklamalni uch simli uch fazali zanjirdagi aktiv quvvatni o'lichash sxemasi



6-rasm. 5-rasmdagi sxemaning vektor diagrammasi.

Ikkita vattmetrli sxemalarda aktiv quvvat vattmetrlarni ko'rsatishlari R_{w1} va R_{w2} ning algebraik yig'indisiga teng bo'ladi:

$$R = R_{w1} + R_{w2}. \quad (7)$$

Bu ifodani to'g'riligini isbotlash uchun 8.6-rasmda keltirilgan 8.5-rasm sxemasining vektor diagrammasidan foydalanamiz. Yuklamalarni simmetrik deb faraz qilamiz va vattmetrlar quvvatlari uchun quyidagi ifodalarni hosil qilamiz:

ILM FAN XABARNOMASI

Ilmiy elektron jurnali

$$R_{w1}=U_{AC}I_{AC}\cos(30^0-\varphi)=U_lI_l\sin(30^0-\varphi), \quad (8)$$

$$R_{w2}=U_{BC}I_{BC}\cos(30^0+\varphi)=U_lI_l\cos(30^0+\varphi). \quad (9)$$

- u formulani (8.7) ga qo‘yamiz:

$$R=R_{w1}+R_{w2}=U_lI_l\cos(30^0-\varphi)+U_lI_l\cos(30^0+\varphi),$$

bundan

$$R=U_lI_l2\cos 30^0\cos \varphi, \quad \text{yoki} \quad R=\sqrt{3} U_lI_l\cos \varphi,$$


ya’ni

$$R=R_{w1}+R_{w2}=\sqrt{3} U_lI_l\cos \varphi. \quad (10)$$

Shunday qilib vattmetrlar ko‘rsatishlari algebraik yig‘indisi uch fazali zanjir quvvati ekan. (10) ifodaning tahlilidan ko‘rinib turibdiki, har bir vattmetrning ko‘rsatishi faza siljish burchagi φ ning qiymati va ishorasiga qarab manfiy yoki musbat bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari $\varphi=+60^0$ bo‘lganda R_{w2} , $\varphi=-60^0$ bo‘lganda R_{w1} qiymatlari nolga teng bo‘ladi. $\varphi=0$ bo‘lganda, ya’ni yuklama aktiv qarshilik bo‘lganda W_1 va W_2 vattmetrlarning ko‘rsatishlari bir xil bo‘ladi.

7-rasmda to‘rt simli uch fazali zanjirlarda aktiv quvvatni o‘lchashni uchta vattmetrli sxemasi keltirilgan. Bu usulda zanjir quvvati uchta vattmetrning ko‘rsatishlarini arifmetik yig‘indisiga teng bo‘ladi.

$$R = R_{w1}+R_{w2}+R_{w3}. \quad (11)$$

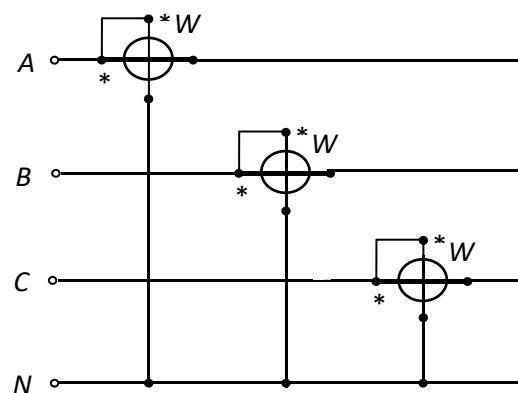

ILM FAN XABARNOMASI

Ilmiy elektron jurnali

7-rasm. Nosimmetrik yuklamalni to‘rt simli uch fazali zanjirda

aktiv quvvatni o‘lchash sxemasi.

Amalda uch simli uch fazali zanjirlarda ikki elementli va to‘rt simli zanjirlarda uch elementli vattmetrlar qo‘llaniladi. Bu vattmetrlarni elementlarini zanjirga ulanishi xuddi alohida-alohida ulangan bir fazali vattmetrlar ulanish kabi bo‘ladi.

O‘zgaruvchan tok zanjirlarida aktiv energiyani o‘lchash uchun induksion mexanizmli va elektron hisoblagichlar (schetchiklar) qo‘llaniladi.

Induksion mexanizmli asboblarning ishlash prinsipi ikki yoki bir nechta o‘zgaruvchan magnit oqimlari alyumin plastinani kesib o‘tganda uyurma toklarni induksiyalaydi, shu toklar bilan magnit oqimlari o‘zaro ta’siriga asoslanadi. Induksion mexanizmda hosil qilinadigan aylantiruvchi M momentning ifodasi quyidagidan iborat:

$$M = cfF_1F_2 \sin \psi, \quad (12)$$



bu yerda s - proporsionallik koeffitsiyenti; F_1 va F_2 - alyumin disk (lappak)ni kesib o‘tuvchi o‘zgaruvchan magnit oqimlar; f - F_1 va F_2 oqimlarning o‘zgarish chastotasi; ψ - F_1 va F_2 oqimlar orasidagi fazalar siljishi burchagi.

(8.12) ifodaning tahlilidan quyidagilarni aytish mumkin:

1) aylantiruvchi moment hosil qilish uchun o‘zaro fazoviy va bo‘shliqda siljitelgan eng kamida ikkita o‘zgaruvchan magnit oqimlar yoki bitta oqimning ikkita tashkil etuvchisi bo‘lishi kerak;

2) F_1 va F_2 magnit oqimlari fazalari siljish burchagi 90° ga teng bo‘lganda ($\sin \psi = 1$), aylantiruvchi moment maksimal qiymatiga ega bo‘ladi;

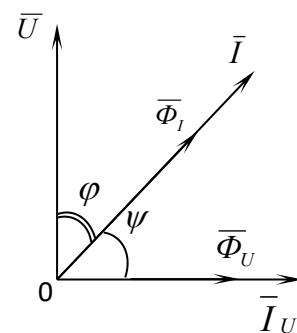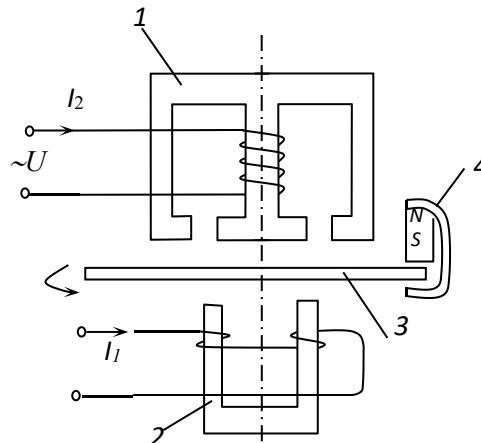3) aylantiruvchi moment F_1 va F_2 oqimlarning o‘zgarish chastotasiga bog‘liq.



ILM FAN XABARNOMASI

Ilmiy elektron jurnali

8-rasm. Induksion schetchikni sxemasi.

9-rasm. Vektor diagramma.

Induksion schetchikning sxematik ko‘rinishi soddalashtirilgan holda 8.8-rasmida keltirilgan.

Induksion schetchikda uch o‘zakli 1 va P shaklli 2 qo‘zg‘almas elektromagnitlarning o‘zgaruvchan magnit oqimlari o‘qqa o‘rnatilib aylanish imkoniyatiga ega bo‘lgan alyumin disk 3 (lappak)ni kesib o‘tib diskda uyurma toklarni induksiyalaydi. Bu toklar bilan elektromagnit oqimlari o‘zaro ta’sirlashib aylantiruvchi momentni hosil qiladi va disk aylanadi. Diskning aylanish tezligiga proporsional bo‘lgan tormozlovchi momentni o‘zgarmas magnit 4 hosil qiladi.

Elektr energiyasi schetchigi yig‘uvchi (jamlovchi integrallovchi) asbob bo‘lib, ko‘rsatuvchi qismi prujina bilan cheklanmagandir. U biror vaqt davomida sarflangan elektr energiyasini hisobga oladi.

$$W_T = \int_0^T P dt , \quad (13)$$

bu yerda T - vaqt davomi; R - aktiv quvvat;

Pastki P simon elektromagnit 2 ning chulg‘ami schetchikning nominal tokiga mos keladigan, ko‘ndalang kesimi nisbatan yo‘g‘on simdan o‘ralgan bo‘lib, tok chulg‘ami deb ataladi. U zanjirga ampermetr kabi ketma-ket ulanadi. Elektromagnit 1 ning chulg‘ami nisbatan ingichka simdan o‘ralib voltmetr kabi tarmoqqa parallel ulanadi va kuchlanish chulg‘ami deb ataladi. Tok chulg‘amidagi I_1 tok magnit oqimi F_1 ni hosil qiladi, kuchlanish chulg‘ami I_2 kuchlanishga proporsional holda F_U oqimni hosil qiladi.

F_1 oqimi diskni 2 marta kesib o‘tadi, F_U oqimi esa elektromagnit 1 ning disk tagiga joylashtirilgan po‘lat xalqasi orqali bir marta kesib o‘tadi. (xalqa rasmida ko‘rsatilmagan).

F_1 oqim $I_1=I$ tokiga proporsional F_U esa $I_2=I_U$ tokiga proporsional bo‘ladi. I_U toki kuchlanish U dan fazaga bo‘yicha $\pi/2$ burchakka ortda qoladi, chunki kuchlanish chulg‘amini toza induktivlik deb qabul qilish mumkin. 9-rasmida schetchikning soddalashtirilgan vektor diagrammasi keltirilgan. Diagrammadan $\sin\psi = \cos\varphi$ ligi e’tiborga olinsa 12 ni quyidagicha $M=sfF_1F_U\sin\psi$ yozib turib aylantirish momenti uchun

$$M = KUI \cos \varphi = KR \quad (14)$$

ni hosil qilamiz. Ya’ni induksion schetchikning aylantiruvchi momenti schetchik ulangan zanjirdagi aktiv quvvatga proporsionalligini ko‘ramiz.

O‘zgarmas magnit 4 yordamida schetchik diskining aylanish tezligi n ga proporsional bo‘lgan tormozlovchi moment yuzaga keladi:

$$M_T = K_1 n. \quad (15)$$

Barqarorlashgan tezlikda $M = M_T$ bo‘ladi, bundan

$KR = K_1 n$,

u holda

$$P = \frac{K_1}{K} n = Cn , \quad \frac{K_1}{K} = C . \quad (16)$$

(16) ifoda bo'yicha schetchikning aylanish tezligi, iste'molchining quvvatiga proporsional bo'ladi.

Iste'molchining quvvati R bo'lsa, t vaqt ichida sarflangan energiya inobatga olinganda quyidagiga teng bo'ladi:

$$\begin{aligned} Pt &= Cnt \\ W &= CN \end{aligned} \quad (17)$$

Bunda $Pt=W-t$ vaqt ichida sarflangan energiya, $nt=N - t$ vaqt ichida diskning aylanishlari soni, C - schetchik doimiysi.

Shunday qilib, sarflangan energiya schetchik diskining aylanishlari soni N ga proporsional bo'ladi. S - schetchik doimiysi deyiladi va uning son qiymati, schetchik diskining bir aylanishi ichida tarmoqqa sarflangan energiya miqdoriga teng.

Diskning aylanishlari sonini hisobga olib turish uchun schetchiklarga hisoblovchi mexanizm o'rnatiladi. Schetchik hisobga oluvchi energiyaning birligi ($\text{kBT} \cdot \text{c}$) ga to'g'ri keladigan disk aylanishlari soni schetchikning uzatish soni deyiladi. Uzatish soni schetchikning siferblatida ko'rsatiladi, masalan

$$1 \text{ kVt}\cdot\text{s} = N_N \text{ [ayl].} \quad (18)$$

Bundan schetchikning nominal doimiysi S_N :

$$C_N = \frac{110^3 \cdot 3600}{N_N} \frac{\text{Vtsek}}{\text{ayl}}, \quad (19)$$

bu yerda N_N va S_N - konkret schetchik uchun nominal kattaliklar.


Uch fazali zanjirlarda aktiv energiyani o'lhash uchun ikki va uch elementli induksion schetchiklar qo'llaniladi. Ikki elementlilar uch simli uch fazali zanjirlarda, uchta elementlar to'rt simli uch fazali zanjirlarda qo'llaniladi.

Bir va uch fazali induksion schetchiklar aktiv energiyani o'lhash uchun xuddi aktiv quvvatni o'lhashda vattmetrlarning ulanishi kabi zanjirga ulanadi.

ILM FAN XABARNOMASI

Ilmiy elektron jurnali

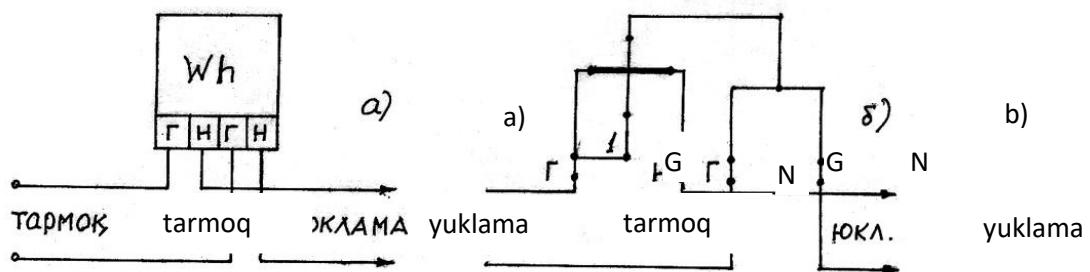8.10-rasmda bir fazali induksion schetchikning zanjirga ulanishi sxemasi keltirilgan. Bu yerda G- qismalari manbagaga ulanadi, N-qismalari yuklamaga ulanadi. G va N qismalarini belgisi generator va nagruzka so‘zlaridan olingan.



10-rasm. Induksion schetchikning ulanish sxemasi.

a) schetchik belgisi orqali; b) schetchik chulg‘amlari orqali.

Elektron energiya hisoblagichlar 8.11-rasmda elektron energiya hisoblagichlarning oddiy struktura sxemasi keltirilgan. Bu sxemada tok va kuchlanishning uzlusiz oniy qiymatlari diskret vaqt oraliqlariga o‘zgartiriladi hamda protsessor yordamida ularga ishlov beriladi. Buning uchun protsessorning kirishiga tok va kuchlanish o‘zgartkichlaridan zanjirdagi tok va kuchlanishlarga proporsional bo‘lgan signallar beriladi. Bu signallarga P, Q, S va φ qiymatlarini hosil qilish maqsadida ishlov beriladi